



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده برق

عنوان

گزارش پروژه معماری کامپیوتر و ریزپردازنده

نگارش

پارسا محمدی - ۹۹۲۳۱۲۱
آتنا شیرچرندابی - ۹۹۲۳۰۴۳

استاد درس

دکتر شریعتمدار مرتضوی

خرداد ۱۴۰۲


فهرست

۳.....	مقدمه و توضیحات
۵.....	FINITE STATE MACHINE
۵.....	استیت ها
۸.....	ماژول ROM و RAM
۹.....	ماژول ALU
۹.....	پراسس ها
۹.....	جزئیات استیت ها:
۱۵.....	کد ماژول ROM
۱۷.....	کد ماژول RAM
۲۰.....	کد ماژول ALU
۲۶.....	تست برنامه
۲۷.....	توضیح تست های انجام شده و گزارش نتایج

مقدمه و توضیحات


در این پروژه طبق خواست دستور پروژه یک ماژول RAM، یک ماژول ROM طراحی شده است و در FSM استفاده شده است. FSM اختصار Finite State Machine می‌باشد. طبق دستور پروژه ما از این روش برای شبیه سازی روند یک پردازنده ساده استفاده می‌کنیم. در صفحه کد های VHDL نرم افزار ISE چهار فایل به صورت کلی موجود می‌باشد.

- فایل RAM: در این فایل حافظه RAM شبیه سازی شده است.
- فایل ROM: در این فایل حافظه ROM شبیه سازی شده است.
- فایل ALU: در این فایل قطعه ALU شبیه سازی شده است که بعداً در FSM برای شبیه سازی عملیات های حسابی، منطقی و شیفت استفاده می‌شود.
- فایل STATE_MACHINE: در این فایل یک پردازنده ساده طبق خواست صورت پروژه طراحی شده شده و این فایل TOP MODULE پروژه می‌باشد.

 

تصویر ۱ - این تصویر فایل های موجود در پروژه را نمایش می‌دهد

همچنین در قسمت SIMULATION نرم افزار ISE نیز چهار فایل موجود می‌باشد. هر کدام از آنها برای تست و بررسی عملکرد فایل های طراحی شده می‌باشد.

 

تصویر ۲ - این تصویر فایل های موجود در قسمت شبیه سازی پروژه را نمایش می‌دهد

در ادامه توضیحات مربوط به هر کدام از فایل ها به تفصیل بیان خواهد شد. با توجه به خواست دستور پروژه نقش هر کدام از اعضای گروه در تهیه این پروژه به صورت زیر می باشد.

- RAM : پارسا محمدی
- ROM : آتنا شیرچرندابی
- ALU : آتنا شیرچرندابی
- FSM : پارسا محمدی
- فایل های تست بنچ و شبیه سازی : پارسا محمدی

توجه شود تمام عملگرهای پیاده سازی شده تست شده و همه آنها به درستی کار می کنند این پروژه هیچ اروری ندارد ولی تعداد وارنینگ دارد که فقط در مورد اپیتمايز کردن کد است.

FINITE STATE MACHINE

در این بخش به بررسی کد های فایل state_machine می پردازیم.

```
1 -----
2 -- State Machine - Main file
3 -----
4 -- Parsa Mohammadi 9923121
5 -- Atena Shircharandabi 9923043
6 -----
7 library IEEE;
8 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
9 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
10 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
11
12 entity state_machine is
13     port (
14         clk : in std_logic
15     );
16 end state_machine;
17
```

ابتدا کتابخانه های مورد نیاز به این بخش اضافه شده اند.

تنها ورودی سیستم کلاک است که در محیط سیمولیشن به ماژول اعمال می شود. باید توجه داشت که این کامپوتر بر روی RAM کار انجام می دهد و آن را

تغییر می دهد سیستم خروجی ندارد و تغییرات بر روی رم مشخص است و بعد از انجام عملیات های مختلف می توان مقادیر موجود در رم را تغییر داد. باید توجه داشت که رم یک حافظه قابل تغییر است و هم می توان بر روی آن نوشت و هم می توان از روی آن خواند.

استیت ها

```
18 architecture Behavioral of state_machine is
19
20     -- Define your states
21     type State is (receiving_command, decode_command, reading_value, prosses);
22     signal currentState, nextState : State;
23
24     -- Defining address size and data size
25     constant address_size : integer := 10;
26     constant data_size : integer := 16;
27
28     -- Program Counter
29     signal PC : std_logic_vector(address_size-1 downto 0) := (others => '0');
30
31     -- Instruction Register
32     signal IR : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := (others => '0');
33
34     -- Address Register
35     signal AR : std_logic_vector(address_size-1 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, address_size));
36
37     -- Data register
38     signal DR : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, data_size));
39
40     -- Acumalator
41     signal AC : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(3, data_size));
42     signal E : std_logic := '0';
43
```

تصویر بالا ادامه کد را نمایش می دهد که در قسمت architecture کد موارد مورد نیاز تعریف شده اند. ابتدا برای ساخت state machine و ایجاد استیت های مختلف از سنتکس خط ۲۱ و ۲۲ استفاده شده است. طبق

دستور پروژه چهار استیت تعریف شده است که اولی استیت `receiving_command` می باشد؛ این استیت برای دریافت دستورات از ROM می باشد. توجه شود که در این پروژه دستورات از ROM خوانده شده و در محاسبات انجام می شود و در نهایت در اگر نیاز باشد می توان مقادیری در RAM ذخیره و یا دریافت شود.

استیت بعدی DECODE می باشد. این استیت برای فهم و درک این است که پردازنده باید چه عملی را در مراحل بعد انجام دهد.

استیت `reading_value` هم برای بعضی از دستورات است که نیاز به خواندن از حافظه دارند. در این استیت مقدار رم را به DR انتقال می دهد تا بعدا در استیت بعدی مورد استفاده قرار بگیرند.

استیت `prosses` هم برای اجرای دستورات است.

در ادامه دو ثابت `address_size` و `data_size` تعریف شده است در این دو ثابت اندازه بیت های رجیستر های حافظه و دیتا ذخیره شده اند. در ادامه برنامه بار ها نیاز هست که از این دو عدد استفاده شود. این گونه تعریف کردن باعث راحتی کار می شود.

در خط های ۲۹ تا ۴۲ رجیستر های مورد نیاز برای این پروژه تعریف شده اند. همه این رجیستر های به صورت سیگنال تعریف شده اند. این سیگنال ها به صورت برداری از بیت ها تعریف شده اند که اندازه هر کدام با توجه به نوع داده ای که ذخیره می کنند متفاوت است.

این رجیستر ها دو صورت مقدار دهی اولیه شده اند. هردو این روش های یکسان اند و تفاوتی ندارند هردو این روش ها تمام بیت ها را صفر می کنند. روش اول استفاده از `others` است که تمام بیت های موجود در بردار را برابر صفر قرار می دهد. روش دوم استفاده از دستور

`std_logic_vector(to_unsigned(integer_number , number_of_bits))` می باشد. در این روش با وارد کردن یک عدد دهی در قسمت `integer_number` و وارد کردن تعداد بیت هایی که می خواهیم آن عدد باید در قسمت `number_of_bits` یک بردار از بیت ها به باینری به اندازه که خواسته ایم ایجاد می کند. برای مثال برای رجیستر IR یک صفر ۱۶ بیتی اختصاص داده می شود.

```

44  -- Additional Variables
45  signal RAM_on, ROM_on, ALU_on : std_logic := '1';
46  signal ram_read_on           : std_logic;      -- 1 is REAR and 0 is WRITE
47  signal RAM_IN                : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := (others => '0');
48  signal ROM_OUT               : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := (others => '0');
49  signal ALU_out               : std_logic_vector(data_size-1 downto 0) := (others => '0');
50  signal ALU_carry_out         : std_logic := '0';
51
52  -- Inserting ROM
53  component ROM is
54  port (
55      address : in std_logic_vector(9 downto 0);
56      clk      : in std_logic;
57      enb      : in std_logic;
58      data_out : out std_logic_vector(15 downto 0)
59  );
60  end component;
61
62  -- Inserting RAM
63  component RAM is
64  port (
65      address : in std_logic_vector(9 downto 0);
66      data_in  : in std_logic_vector(15 downto 0);
67      read_write : in std_logic; -- 0 for write and 1 for read
68      clk      : in std_logic;
69      enb      : in std_logic;
70      data_out : out std_logic_vector(15 downto 0)
71  );
72  end component;
73

```

در بخش additional variables هم تعداد متغیر متناسب با نیاز پروژه تعریف شده است. متغیرهای Ram_on, Rom_on, ALU_on برای مشخص کردن روشن و یا خاموش بودن این قطعات می باشد. اگر مقدار آن ۱ باشد قطعه روشن و اگر صفر باشد قطعه خاموش است. متغیر ram_read_on نیز برای مشخص کردن مود کاری رم می باشد. اگر مقدار آن ۱ باشد یعنی رم مود خواند می باشد و می توان اطلاعات از آن دریافت کرد و اگر در حالت ۰ باشد یعنی در مود نوشتن است و اطلاعات می تواند در آن بارگذاری شود. بقیه متغیرهای نیز برای ارتباط با قطعه و دریافت ورودی و خروجی می باشند.

ماژول RAM و ROM

```
75 -- Inserting ALU
76 component ALU is
77 port(
78   input1,input2 : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --AC & ADDRESS
79   carry_in : in std_logic; -- E
80   input3 : in  STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0); --UPCODE (for selecting function)
81   clk : in std_logic; --clk
82   enb : in std_logic; --ALU_on
83   output : inout STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --ALU_out
84   carry : out std_logic := '0' --ALU_carry_out
85 );
86 end component;
87
88 begin
89
90 ROM_module : ROM
91   port map(address => AR,
92            clk => clk,
93            enb => ROM_on,
94            data_out => ROM_OUT
95   );
96
97 RAM_module : RAM
98   port map(address => AR,
99            data_in => RAM_IN,
100            read_write => ram_read_on,
101            clk => clk,
102            enb => RAM_on,
103            data_out => DR
104   );
```

در ادامه ماژول های ROM و RAM هم اضافه شده اند. این ماژول ها با دستور component اضافه شده اند و عملکرد رم و رام را شبیه سازی می کنند. توضیحات مربوط به جزئیات هر کدام نیز در ادامه بیان خواهد شد. و

بعد ماژول ALU اضافه شده است. ورودی های و خروجی های هر ماژول اضافه شده با دستور port map مشخص شده است.

ماژول رام ورودی AR را میگیرد که همان آدرس رجیستر است. این ورودی مشخص می کند که کدام خانه رام لود شود. ورودی دیگر آن کلاک است و ورودی بعدی انیبل است که روشن و خاموش بودن قطعه را مشخص می کند. خروجی در سیگنال rom_out ریخته می شود و بعدا در IR رجیستر ریخته خواهد شد. برای درک بهتر از نحوه کار کرد ما اول خروجی رام را در rom_out ریخته و سپس در IR می ریزیم.

رم هم مانند رام است با این تفاوت دو ورودی بیشتر دارد یک ورودی برای مشخص کردن مود فعالیت رم و دیگری داده ورودی که قرار است در رم ذخیره شود. خروجی رم میتواند مانند رام با واسطه به داخل DR ریخته شود و بی واسطه که تصمیم گروه بر این شد که بی واسطه ریخته شود.

ماژول ALU

```
105 ALU_module : ALU
106     port map(input1 => AC,
107               input2 => DR,
108               input3 => IR(15 downto 10),
109               carry_in => E,
110               clk => clk,
111               enb => ALU_on,
112               carry => ALU_carry_out,
113               output => ALU_out
114           );
115
```

یکی از ورودی های این ماژول AC و دیگری DR می باشد. این ماژول با دریافت OP CODE عملیات حسابی منطقی و یا شیفت را انجام می دهد و خروجی می دهد. این ماژول مانند بقیه ماژول ها ورودی فعال کردن و کلاک نیز دارد. با توجه به اینکه بعضی از عملیات های مانند جمع نیاز به بیت کری خروجی

دارند خروجی ALU_carry_out برای این منظور در نظر گرفته شده است. در ادامه برنامه این خروجی به فلیپ فلاپ E ریخته خواهد شد. همچنین کری ورودی هم از E دریافت می شود.

پراسس ها

```
117 process (clk)
118 begin
119     if rising_edge(clk) then
120         currentState <= nextState;
121     end if;
122 end process;
123
124 process (currentState)
125 begin
126     case currentState is
127
128         when receiving_command =>
129             ROM_on <= '1';
130             RAM_on <= '1';
131             ALU_on <= '1';
132             ram_read_on <= '1'; -- Read mood
133             IR <= ROM_OUT;
134             nextState <= decode_command;
135
136         when decode_command =>
137
138
```

در این پروژه دو پراسس تعریف شده است که یکی وابسته به کلاک و دیگر وابسته به تغییرات استیت است. با ترکیب این دو پراسس ما می توانیم یک فرایند هماهنگ با کلاک و همچنین حساس به تغییر استیت را طراحی کنیم.

پراسس کلاک زمانی انجام می شود که در لبه بالا رونده کلاک قرار داشته باشد. زیرا یک شرط برای این امر قرار داده شده است. در صورت اجرای این شرط استیت تغییر می کند و با تغییر استیت پروسس دوم آغاز می

شود. پروسس دو از دستور CASE تشکیل شده است که بررسی می کند برنامه در کدام استیت می باشد. ترکیب این دو پروسس این امکان را فراهم می کند در هر لبه بالا رونده کلاک فقط یکی از استیت ها اجرا شود.

جزئیات استیت ها:

نکته خیلی مهم در فرآیند های استیتی این است که هر استیت در یک کلاک انجام می شود. یعنی تمام فرآیند های موجود در هر استیت زمانی انجام می شود استیت تمام شود به استیت بعدی برویم. زمانی که استیت تغییر

می‌کند تمام فرایندها به صورت موازی اجرا می‌شود و نمی‌توان فرآیندهای ترتیبی در یک استیت داشت. این امر دلیل این است که مقدار دهی بعضی از رجیسترهای مانند در استیت‌های دیکود و خواندن از حافظه انجام می‌شود.

```
when receiving_command =>
```

```
    ROM_on <= '1';
```

```
    RAM_on <= '1';
```

```
    ALU_on <= '1';
```

```
    IR      <= ROM_OUT;
```

```
    nextState <= decode_command;
```

اولین استیت دریافت دستورات بود. در این

استیت ماژول‌های RAM, ROM, ALU

فعال می‌شوند چرا که ما به این ماژول‌ها در

ادامه کار برنامه نیاز داریم.

مقدار خروجی رام در IR ریخته می‌شود. این

مقدار حاوی دستور و آدرس مورد نیاز برای ادامه برنامه است. در ادامه بعد انجام این عملیات‌ها به استیت بعدی

یعنی دیکود کردن می‌رویم.

```
136 when decode_command =>
137
138     -- ADDRESS NEEDED COMMANDS
139     if (IR(15 downto 10) = "000100" OR IR(15 downto 10) = "000001" OR IR(15 downto 10) = "000011" OR
140         IR(15 downto 10) = "010000" OR IR(15 downto 10) = "100000") then -- ADD & AND & LOAD & MLTP & SQR
141         AR <= IR(9 downto 0);
142         ALU_on <= '1';
143         ram_read_on <= '1'; -- Read mood
144         nextState <= reading_value;
145
146     -- Store also is address needed command but beacuse it requires different approch we have difined it separatly
147     elsif (IR(15 downto 10) = "000010") then -- Store
148         AR <= IR(9 downto 0);
149         ROM_on <= '1';
150         RAM_on <= '1';
151         PC <= PC + 1 ; -- For reading next line in rom
152         ram_read_on <= '0'; -- write mood
153         RAM_IN <= AC;
154
155         nextState <= prosses;
```

```

157 -- ADDRESS NOT NEEDED COMMANDS
158 -- INC CLEAR AC CLEAR E
159 elsif(IR(15 downto 10) = "000101" OR IR(15 downto 10) = "000110" OR IR(15 downto 10) = "000111" OR
160 -- Circular Left Shift Circular Right Shift SPA
161 IR(15 downto 10) = "001000" OR IR(15 downto 10) = "001001" OR IR(15 downto 10) = "001010" OR
162 -- SNA SZE SZA
163 IR(15 downto 10) = "001011" OR IR(15 downto 10) = "001100" OR IR(15 downto 10) = "001101" OR
164 -- linear Left Shift Linear Right Shift
165 IR(15 downto 10) = "001110" OR IR(15 downto 10) = "001111") then
166 ALU_on <= '1';
167 PC <= PC + 1 ; -- For reading next line in rom
168 nextState <= prosses;
169
170
171 else
172 nextState <= receiving_command;
173 end if;

```

در دیکود کردن دستورات دو نوع هستند. یا به حافظه نیاز دارند یا نه. در جدولی که در دستور پروژه ارائه شده است مشخص شده است که کدام از دستورات به حافظه نیاز دارند و کدام ندارند. آنهایی که به حافظه نیاز دارند و باید مقداری را از روی حافظه بخوانند باید به استیت سوم یعنی خواندن از حافظه بروند. ولی آنهایی که نیاز ندارند مستقیماً به استیت پروسس می‌روند.

در دستوراتی که به رم نیاز دارند آدرس مورد نیاز به آدرس رجیستر ریخته می‌شود تا بعداً از رم فراخوانی شوند. و رم در حالت خواندن قرار می‌گیرد و تا در استیت بعدی اطلاعات از رم خوانده شود. اما دستور STORE استثناء است زیرا این دستور با اینکه آدرس حافظه را می‌خواهد ولی می‌خواهد در آن بنویسد به همین دلیل رم را در حالت نوشتن قرار می‌دهد. با رسیدن لبه بالا رونده و رسیدن به استیت بعدی رم آماده نوشتن در آدرس موجود در AR می‌باشد.

زمانی دستور خوانده شده جزو هیچ گروهی نیست به قسمت else می‌ورود تا دستور بعدی خوانده شود. توجه شود دستوراتی مستقیماً به پروسس می‌روند در این مرحله است که یکی به پروگرام کانتر اضافه می‌کنند.

استیت لود کردن از حافظه

در این استیت اطاعات با توجه به اینکه AR

مقدار دهی شده است در DR با گذاری می‌شود.

```

when reading_value =>
  ALU_on <= '1';
  RAM_on <= '1'; -- RAM is on
  ram_read_on <= '1'; -- saving to DR in reed mood
  PC <= PC + 1 ; -- For reading next line in rom

  nextState <= prosses;

```

```

183     when proseses =>
184         if (IR(15 downto 10) = "000100" OR IR(15 downto 10) = "000001" OR IR(15 downto 10) = "000101" OR
185             IR(15 downto 10) = "001000" OR IR(15 downto 10) = "001001" OR IR(15 downto 10) = "001110" OR
186             IR(15 downto 10) = "001111" OR IR(15 downto 10) = "010000" OR IR(15 downto 10) = "100000") then -- ALU Commands
187             AC <= ALU_out;
188             E <= ALU_carry_out;
189             nextState <= receiving_command;
190
191         elsif (IR(15 downto 10) = "000010") then -- store
192             ram_read_on <= '1'; -- trun to read mood. write of data has been done when states changes decode to process.
193             nextState <= receiving_command;
194
195         elsif (IR(15 downto 10) = "000011") then -- LOAD
196             AC <= DR; -- LOADING DATA FROM DATA REGISTER
197             nextState <= receiving_command;
198
199         elsif (IR(15 downto 10) = "000110") then -- CLEAR AC
200             AC <= std_logic_vector(to_unsigned(0,data_size));
201             nextState <= receiving_command;
202
203         elsif (IR(15 downto 10) = "000111") then -- CLEAR E
204             E <= '0';
205             nextState <= receiving_command;
206
207         elsif (IR(15 downto 10) = "001010") then -- SKIP IF AC IS POSITIVE
208             if (AC(data_size-1) = '0') then -- AC is positive
209                 PC <= PC + 1; --
210             end if;
211             nextState <= receiving_command;
212
213         elsif (IR(15 downto 10) = "001011") then -- SKIP IF AC IS Negative
214             if (AC(data_size-1) = '1') then -- AC is Negative
215                 PC <= PC + 1; --
216             end if;
217             nextState <= receiving_command;
218
219         elsif (IR(15 downto 10) = "001100") then -- SKIP IF E IS zero
220             if (E = '0') then -- E is zero
221                 PC <= PC + 1; --
222             end if;
223             nextState <= receiving_command;
224
225         elsif (IR(15 downto 10) = "001101") then -- SKIP IF AC IS zero
226             if (AC = std_logic_vector(to_unsigned(0,data_size))) then -- AC is zero
227                 PC <= PC + 1; --
228             end if;
229             nextState <= receiving_command;
230
231         else
232             nextState <= receiving_command;
233         end if;
234         AR <= PC; -- Giving address to AR resgister for loading from ROM
235
236     end case;
237 end process;
238
239
240 end Behavioral;

```

دستورات محاسباتی، منطقی، شیفت و یکی اضافه کردن همگی توسط ماژول ALU انجام می‌شود به همین منظور تمام این دستورات در یک IF قرار گرفته‌اند و خروجی تمام آنها به AC و E وارد می‌شود. دستورات رجیستری هم همانگونه که در صورت پروژه توضیح داده شد پیاده سازی شده‌اند. در نهایت تمام این دستورات باید به استیت اول بازگردند به همین دلیل در پایان هر دستور این امر نوشته شده است.

state_machine

clk

state_machine

تصویر 4 - RTL مربوط به STATE MACHINE

state_machine

clk

state_machine

تصویر ۳ - Technology مربوط به STATE MACHINE

اطلاعات مصرف:

```

*                               Design Summary
=====
Top Level Output File Name      : state_machine.ngc

Primitive and Black Box Usage:
-----

Device utilization summary:
-----

Selected Device : 7a100tcsg324-3

Slice Logic Utilization:

Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used:      0
    Number with an unused Flip Flop:      0 out of      0
    Number with an unused LUT:            0 out of      0
    Number of fully used LUT-FF pairs:    0 out of      0
    Number of unique control sets:        0

IO Utilization:
    Number of IOs:                        1
    Number of bonded IOBs:                0 out of    210      0%

Specific Feature Utilization:

```

ram_type	Distributed		

Port A			
aspect ratio	64-word x 5-bit		
weA	connected to signal <GND>	high	
addrA	connected to signal <input3>		
diA	connected to signal <GND>		
doA	connected to internal node		

it <ALU> synthesized (advanced).

nthesizing (advanced) Unit <RAM>.

FO:Xst:3231 - The small RAM <Mram_ram_data> will be implemented on LUTs in

ram_type	Distributed		

Port A			
aspect ratio	64-word x 16-bit		
clkA	connected to signal <clk>	rise	
weA	connected to signal <read_write_0>	low	
addrA	connected to signal <address>		
diA	connected to signal <data_in>		
doA	connected to internal node		

it <RAM> synthesized (advanced).

nthesizing (advanced) Unit <ROM>.

FO:Xst:3231 - The small RAM <Mram_rom_data> will be implemented on LUTs in

ram_type	Distributed		

Port A			
aspect ratio	64-word x 16-bit		
weA	connected to signal <GND>	high	
addrA	connected to signal <address>		
diA	connected to signal <GND>		
doA	connected to internal node		

کد ماژول ROM

این ماژول دارای سه ورودی address، clk و enb است که در ورودی address ورودی AR ریخته میشود که همان آدرس رجیستر میباشد. این ورودی مشخص میکند که کدام خانه ی رام لود میشود. ورودی enb مربوط به روشن یا خاموش بودن قطعه میباشد که اگر '1' = enb باشد قطعه ی ما روشن است و خانه ی مورد نظر رام لود میشود و در غیر این صورت قطعه خاموش است. ورودی CLK نیز مربوط به کلاک ورودی میباشد.

```
11
12 entity ROM is
13     port (
14         address : in std_logic_vector(9 downto 0);
15         clk      : in std_logic;
16         enb      : in std_logic;
17         data_out  : out std_logic_vector(15 downto 0)
18     );
19 end ROM;
```

که ورودی های CLK و enb تک بیتی و ورودی آدرس ۱۰ بیتی می باشد. در این ماژول همچنین یک خروجی ۱۶ بیتی تحت عنوان data_out داریم که این خروجی بعد ها از طریق یک سیگنال در IR رجیستر ریخته خواهد شد (در کد استیت ماشین).

```
23 type rom is array (0 to 63) of std_logic_vector(15 downto 0);
24
25 signal rom_data: rom :=( -- Initialise ROM
26     -- AND AC WITH RAM(0) STORE AC IN RAM(2) ADD AC WITH RAM (0) STORE AC IN RAM(3) LOAD RAM(1) TO AC STORE AC IN RAM(4) INCREMENT AC STORE AC IN RAM(5)
27     b"0000010000000000",b"0000100000000010",b"0001000000000000",b"0000100000000011",b"0000110000000001",b"0000100000000100",b"0001010000000000",b"0000100000000101",
28     -- CLEAR AC CLEAR E
29     b"0001100000000000",b"0001110000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
30     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
31     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
32     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
33     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
34     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
35     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000"
36 );
```

در خط ۲۳ آرایه دو بعدی تعریف کردیم که طول هر کلمه ۱۶ بیت و تعداد کلمات ۶۴ تا است و هر کلمه از وکتور های ۱۶ بیتی تشکیل شده اند.

در خط ۲۵ تا ۳۶ rom مقدار دهی اولیه شده است. رام به این صورت مقدار دهی شده است که مقدار همه خانه های حافظه مشخص باشند وگرنه روش های دیگری نیز برای مقدار دهی اولیه وجود دارد. چون دستوارت در رام

نوشته می‌شوند و بعد یکی یکی اجرا می‌شوند برای بررسی درستی عملکرد کد تعدادی از دستورات در رام نوشته شده اند که در بخش اجرای تست بنچ به آنها اشاره خواهد شد.

```
39 begin
40
41   process (clk)
42   begin
43       if (rising_edge(clk)) then
44           if ( enb = '1') then -- if ROM is on
45               data_out <= rom_data(conv_integer(address));
46           else
47               data_out <= std_logic_vector(to_unsigned(0,data_out'length));
48           end if;
49       end if;
50   end process;
51
52 end Behavioral;
53
```

همانطور که انتظار می‌رود این ماژول حساس به لبه ی بالا رونده ی کلاک می‌باشد دستور `rising_edge(clk)` باعث می‌شود فقط زمانی که کلاک از صفر به یک می‌رود کد اجرا شود. همچنین در ادامه تحت تعریف دستور `if` بیان می‌کنیم که در هر لبه ی بالا رونده ی کلاک در صورت '1' بودن ورودی `enb` (روشن بودن قطعه)، مقدار ذخیره شده در سیگنال `rom_data`، در خروجی `data_out` ریخته شود تا به `IR` رجیستر منتقل شود. اما در غیر این صورت، یعنی یک نبودن ورودی `enb`، خروجی صفر در درون `data_out` ریخته می‌شود.

توضیح دستورات:

دستور `conv_integer(binry_number)` این دستور یک عدد باینری را به یک عدد اینتیجر تبدیل می‌کند. باتوجه به اینکه ما رام را به صورت یک آرایه دو بعدی تعریف کردیم پس باید برای دست رسی به المان های درون آرایه و `indexing` ما باید به آرایه شماره المانی که می‌خواهیم بدهیم تا به ما آن المان را خروجی دهد. به همین دلیل ما عدد باینری آدرس را به اینتیجر تبدیل کردیم تا بتوانیم به المان های درون آریه دست رسی داشته باشیم.

دستور `std_logic_vector(to_unsigned(0, data_out'length))`

این دستور از چند بخش تشکیل شده است. ابتدا `data_out'length` را بیان می‌کنیم. هر وکتوری که قبل از کوتیشن قرار بگیرد طول محاسبه می‌شود. این دستور طول داده ورودی را محاسبه می‌کند و به صورت یک عدد دسیمال خروجی می‌دهد.

دستور `to_unsigned(number_in_decimal, number_of_bits)` این دستور دو ورودی دریافت می‌کند و خروجی آجکت عدد باینری می‌دهد. ورودی اول عدد دسیمالی از که می‌خواهیم ایجاد شود و دومی تعداد بیت هایی است که می‌خواهیم آن عدد داشته باشد.

در نهایت دستور `std_logic_vector` است که آجکت ایجاد شده را به یک وکتوری از اعداد باینری تبدیل می‌کند.

کد ماژول RAM

رم نیز همانند رام ورودی های `address`، `clk` و `enb` را داراست اما علاوه بر این ها دو ورودی دیگر نیز دارد. یک ورودی تک بیتی برای مشخص کردن مود فعالیت رم (`read_write`). که اگر مقدار این ورودی ۱ باشد قطعه در حالت `read` و در صورت صفر بودن در حالت `write` قرار میگیرد. (میدانیم که رم یک حافظه ی تغییر پذیر است و علاوه بر خواندن اطلاعات از روی آن میتوان داده های جدید را در آن قرار داد). و دیگری داده ورودی ۱۶ بیتی که قرار است در رم ذخیره شود (`data_in`).

```

22
23 entity RAM is
24   port (
25     address      : in std_logic_vector(9 downto 0);
26     data_in       : in std_logic_vector(15 downto 0);
27     read_write    : in std_logic; -- 0 for write and 1 for read
28     clk          : in std_logic;
29     enb           : in std_logic := '1';
30     data_out      : out std_logic_vector(15 downto 0)
31   );
32 end RAM;
33

```

در این قطعه نیز همانند رام تنها یک خروجی ۱۶ بیتی تحت عنوان (`data_out`) داریم که بعد ها درون DR ریخته میشود.

```

34
35 architecture Behavioral of RAM is
36
37   type ram is array (0 to 63) of std_logic_vector (15 downto 0);
38
39   signal ram_data: ram :=( -- Initialise RAM
40     b"0000000000000001",b"0000000000000100",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
41     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
42     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
43     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
44     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",
45     b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000",b"0000000000000000"
46   );
47

```

این بخش هم مانند قسمت رام ساخته و مقدار دهی اولیه شده است. اما تمام خانه های حافظه به غیر از اولی و دومی صفراند. مقادیر موجود در دو خانه اول برای این است که ما آنها در بخش تست استفاده می کنیم و با اجرای دستورات مقدار بقیه خانه های رم تغییر می کند.

همانند ماژول قبلی این ماژول نیز حساس به لبه ی بالا رونده ی کلاک می باشد که این موضوع مجدداً به عنوان process در کد تعریف شده است و در ادامه تحت تعریف دستور if مشخص می کنیم که در هر لبه بالا رونده کلاک در صورت '1' بودن ورودی enb (روشن بودن قطعه) میتوان عملیات خواندن و نوشتن را روی این قطعه پیاده کرد. که این خود نیازمند حلقه ی if دیگریست پس مجدداً با تعریف یک حلقه جدید مشخص می کنیم که در صورت صفر بودن ورودی read_write همانطور که قبلاً گفته شد قطعه در حالت write خود قرار دارد پس مقدار ورودی data_in در سیگنال ram_data ریخته و ذخیره میشود.

واضح است که در غیر این صورت نیز (read_write = '1') حالت read قطعه فعال میشود و آدرس ذخیره شده

```

37
38 begin
39
40   process(clk)
41   begin
42     if(rising_edge(clk)) then
43       if (enb = '1') then -- if ram is on
44         if ( read_write = '0') then -- write mode
45           ram_data(conv_integer(address)) <= data_in ;
46         else -- read mode
47           data_out <= ram_data(conv_integer(address));
48         end if;

```

در سیگنال ram_data در خروجی data_out ریخته میشود. در این بخش به اتمام شرط تعریف شده ی دوم میرسیم ولی هنوز کار if اول ناتمام مانده است پس با تعریف یک else جدید به برنامه دستور میدهیم که در صورت یک نبودن ورودی enb و روشن نشدن قطعه چه خروجی باید داشته باشد.

```

49       else -- if ram is off
50         data_out <= std_logic_vector(to_unsigned(0,data_in'length)); -- This line will puts zero as vector length of data_in
51       end if;
52     end if;
53   end process;
54
55 end Behavioral;

```

که همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود در این صورت مقدار ۰ را درون data_out میریزیم اما با توجه به ۱۶ بیتی بودن خروجی باید ۱۶ بیت ازین صفر ها تولید کنیم که این کار نیز به وسیله ی دستورات نوشته شده امکان پذیر میشود.

دستورات در استفاده شده در این بخش مانند دستورات استفاده شده در رام است دوباره آنها را بیان می‌کنیم. دستور conv_integer(binry_number) این دستور یک عدد باینری را به یک عدد اینتیجر تبدیل می‌کند. باتوجه به اینکه ما رام را به صورت یک آرایه دو بعدی تعریف کردیم پس باید برای دست رسی به المان های درون آرایه و indexing ما باید به آرایه شماره المانی که می‌خواهیم بدهیم تا به ما آن المان را خروجی دهد. به همین دلیل ما عدد باینری آدرس را به اینتیجر تبدیل کردیم تا بتوانیم به المان های درون آریه دست رسی داشته باشیم.

دستور std_logic_vector(to_unsigned(0, data_out'length))


این دستور از چند بخش تشکیل شده است. ابتدا data_out'length را بیان می‌کنیم. هر وکتوری که قبل از کوتیشن قرار بگیرد طول محاسبه می‌شود. این دستور طول داده ورودی را محاسبه می‌کند و به صورت یک عدد دسیمال خروجی می‌دهد.

دستور to_unsigned(number_in_decimal, number_of_bits) این دستور دو ورودی دریافت می‌کند و خروجی آبجکت عدد باینری می‌دهد. ورودی اول عدد دسیمالی از که می‌خواهیم ایجاد شود و دومی تعداد بیت هایی است که می‌خواهیم آن عدد داشته باشد.

در نهایت دستور std_logic_vector است که آبجکت ایجاد شده را به یک وکتوری از اعداد باینری تبدیل می‌کند.

کد ماژول ALU

 قطعه ی ALU در فایلی با همین نام در صفحه کد های VHDL نرم افزار ISE شبیه سازی شده است. این



قطعه در استیت ماشین برای شبیه سازی عملیات های حسابی، منطقی و شیفت استفاده میشود.

این ماژول همانند ماژور های قبلی دو ورودی تخت عنوان clk و enb دارد که به ترتیب مربوط به کلاک و فعال کردن قطعه میباشدند. یعنی همانطور که از قبل مشاهده کردیم در صورت ۱ بودن ورودی enb قطعه روشن و در غیر این صورت خاموش است.

این قطعه همچنین دو ورودی ۱۶ بیتی تحت عنوان input1 و input2 دارد که به ترتیب برای دریافت مقادیر آکوملاتور (AC) و IR مورد استفاده قرار میگیرند. ورودی سوم این قطعه (input3) که یک ورودی ۶ بیتی است برای دریافت opcode میباشد که وظیفه ی مشخص کردن دستورات را دارد. که این دستورات و opcode مربوط به هر کدام در روی سوال به ما داده شده است.

```
11
12 entity ALU is
13
14     Port (
15         input1,input2 : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --AC & ADDRESS
16         carry_in : in  std_logic; -- E
17         input3 : in  STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0); --UPCODE (for selecting function)
18         clk : in std_logic; --clk
19         enb : in std_logic; --ALU_on
20         output : inout STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --ALU_out
21         carry : out std_logic := '0' --ALU_carry
22     );
23
24 end ALU;
```

ALU همچنین یک carry ورودی دریافت میکند که ما در کد خود با carry_in مشخص کرده ایم و یک کری هم در خروجی خود دارد که مقدار آن در این کد صفر قرار داده شده است.

خروجی اصلی این قطعه نیز که با output مشخص شده است یک خروجی ۱۶ بیتی میباشد.

این ماژول در opcode های مشخصی باید عملیات ضرب و جذرگیری را بر روی ورودی های خود پیاده کند که برای این کار نیز از کد های ضرب کننده و جذر گیری که به ترتیب در تمرین های سری اول و دوم عملی به انجام رسانده ایم استفاده کرده ایم.

برای این کار این دو ماژول ضرب کننده (MLP) و جذرگیر (SQR) را به صورت component در قسمت Behavior کد خود افزوده ایم.

```
25
26 architecture Behavioral of ALU is
27
28   component MLP is
29     Port ( a,b : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
30           p : out  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0));
31
32   end component;
33
34   component SQR is
35     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (16 downto 1);
36           q : out  STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 1));
37   end component;
```

که طبق تصویر بالا مشاهده میکنیم که ماژول ضرب کننده دو ورودی ۶ بیتی a و b را گرفته و حاصل ضرب آن هارا در قالب یک خروجی ۱۲ بیتی p تحویل میدهد و ماژول جذر گیر، برای هر ورودی ۱۶ بیتی A یک خروجی ۸ بیتی که حاصل جذر آن میباشد را به ما تحویل میدهد (q).

```
38
39 signal AC : std_logic_vector(15 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, 16));
40 signal ml : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0');
41 signal sq : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
42 signal temp : std_logic_vector(16 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, 17));
43 signal E : std_logic := '0';
44
45
46 begin
```

طبق آن چیزی که در تصویر مشاهده میکنید قبل از شروع دستورات این ماژول تعدادی سیگنال نیز تعریف شده که به نقش هر کدام هنگام استفاده مفصل پرداخته شده است.

در ابتدای شروع دستورات مجدداً با ماژول های ضرب کننده و جذر گیر مواجه میشویم که این به این دلیل است که تصمیم گرفتیم برای هر ورودی که میگیریم در ابتدای کار مقادیر حاصل از این ماژول ها تحت تاثیر ورودی

```
46 begin
47
48   MLP1 : MLP port map (a => input1(5 downto 0), b => input2(5 downto 0), p => ml);
49   SQR1 : SQR port map (A => input1, q => sq);
50
```

های مفروض را بدست آوریم و در صورت گرفتن opcode مربوط به آن ها به یکباره خروجی این ماژول هارا مورد استفاده قرار دهیم و از انجام عملیات مجدد و پیچیده تر خودداری کنیم.

باتوجه به اینکه ضرب کننده ی ما ۶ بیتی است پس تنها ۶ بیت کم ارزش ورودی های اول و دوم خود را به آن میدهم و از آن میخواهیم که خروجی خود یعنی حاصلضرب ورودی هارا در سیگنال از قبل تعریف شده ی m1 بریزد که باتوجه به ۱۲ بیتی بودن خروجی ضرب کننده این سیگنال یک سیگنال ۱۲ بیتی تعریف شده است.

برای جذر گیر SQR نیز با دادن ورودی اول خود یعنی AC به آن از آن میخواهیم که خروجی را در سیگنال ۸ بیتی sq ذخیره کند که بعد ها ازین سیگنال ها در دستورات ALU استفاده خواهیم کرد.

برای انجام هردوی این عملیات این ماژول هارا به صورت portmap تعریف کرده و خواسته های خود را به همین شکل در آن پیاده میکنیم.

حال به قسمت اصلی این ماژول میرسیم و دستورات را به گونه ای در آن تعریف میکنیم تا تشخیص دهد با گرفتن هر opcode چه عملیاتی بر روی داده ها انجام خواهد داد. این ماژول حساس به تغییرات هر سه ورودی اصلی خود و همچنین تغییرات کلاک میباشد که این ها به صورت process در آن تعریف میشوند.

```
52 process(input1,input2,input3,clk)
53 begin
54
55     if (enb = '1') then
56         case(input3) is
57
58             when "000001" => --AND
59                 output <= input1 and input2;
60
61             when "000100" => --ADD
62
63                 temp <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(input1)), 17))
64                 output<= temp( 15 downto 0);
65                 carry <= temp (16);
66
67             when "000101" => --Increment AC
68                 output <= input1 + '1';
69
70             when "001000" => --circular left shift
71                 AC(15 downto 1) <= input1(14 downto 0);
72                 AC(0) <= carry_in;
73                 output <= AC;
74                 E <= input1(15);
75                 carry <= E;
76
77             when "001001" => --circular right shift
78                 AC(14 downto 0) <= input1(15 downto 1);
79                 E <= input1(0);
```

برای این قطعه نیز همانند قطعات قبلی یک حلقه if تعریف میکنیم تا در صورت ۱ بودن ورودی enb که به معنای روشن بودن قطعه است تمام دستورات خواسته شده را انجام دهد و در غیر این صورت مقدار صفر را در

```

103
104         end case;
105     else
106
107         output <= std_logic_vector(to_unsigned(0, 16));
108         carry <= '0';
109
110     end if;
111
112 end process;
113
114
115
116 end Behavioral;
```

هر دو خروجی output و carry خود بریزد البته باید توجه کنیم که خروجی output ۱۶ بیتی است که به همین دلیل این قسمت به شکل زیر تعریف شده است.

حال به بررسی دستورات مربوط به این قطعه میپردازیم و بار دیگر یادآور میشویم که این قطعه دستورات محاسباتی، منطقی، شیفت و یکی اضافه کردن را بر عهده دارد.

طبق آنچه که طراح از ما خواسته است این مازول باید در صورت دریافت opcode، ۰۰۰۰۰۱ عملیات AND را برروری ورودی های خود انجام دهد و در صورت داشتن opcode، ۰۰۰۱۰۰ ورودی های خود را باهم ADD

```

57
58 when "000001" => --AND
59     output <= input1 and input2;
60
61 when "000100" => --ADD
62
63     temp <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(input1)), 17)) + std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(input2)), 17));
64     output<= temp( 15 downto 0);
65     carry <= temp (16);
```

کند که برای این کار از عملیات ریاضی "+" استفاده کرده ایم و برای استفاده از آن کتاب خانه ی (ieee.NUMERIC_STD) را افزوده ایم.

چون این حاصل جمع ممکن است دارای overflow باشد و خروجی ما میتواند تنها ۱۶ بیت را در خود جای دهد نیازمند تعریف یک سیگنال ۱۷ بیتی هستیم تا بیت کری خود را نیز در صورت وجود دریافت کنیم. که سیگنال ۱۷ بیتی temp دقیقاً برای همین منظور تعریف شده است. پس حاصل جمع خود را درون این سیگنال

```

67   when "000101" => --Increment AC
68       output <= input1 + '1';
69

```

میریزیم و همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ۱۶ بیت کم ارزش آن را در خروجی output و با ارزش ترین بیت آن را که همان کری ما خواهد بود را در خروجی carry میریزیم.

Opcode بعدی ما که معادل ۰۰۰۱۰۱ می باشد برای increment کردن آکوملاتور است که به همین منظور ورودی خود را با تک بیت '۱' جمع کرد و در خروجی میریزیم.

دستور بعدی ما شیفت چپ حلقه ای است که مربوط به opcode ۰۰۱۰۰۰ می باشد. برای این منظور یک سیگنال ۱۶ بیتی تحت عنوان AC تعریف کرده ایم تا عملیات شیفت را درون آن انجام دهیم. به گونه ای که

```

70   when "001000" => --circular left shift
71       AC(15 downto 1) <= input1(14 downto 0);
72       AC(0) <= carry_in;
73       output <= AC;
74       E <= input1(15);
75       carry <= E;

```

۱۵ بیت اول ورودی را در بیت دوم تا ۱۶ ام سیگنال AC ریخته و بیت carry ورودی را در اولین بیت این سیگنال میریزیم. حال کل سیگنال را در خروجی output میریزیم.

حال ۱۶ امین بیت ورودی خود که با ارزش ترین بیت آن میشود را در سیگنال از قبل تعریف شده ی E ریخته و بار دیگر مقدار ذخیره شده در E را در carry خروجی خود میریزیم. در پایان این دستورات کل ورودی ما

```

77   when "001001" => --circular right shift
78       AC(14 downto 0) <= input1(15 downto 1);
79       E <= input1(0);
80       AC(15) <= carry_in;
81       carry <= E;
82       output <= AC;

```

یکبیت به سمت چپ شیفت داده شده و در طی این حرکت چپ ترین بیت که بیت کری بود اینبار در کم ارزش ترین بیت ما و پر ارزش ترین بیتمان در carry ریخته میشود.

opcode ۰۰۱۰۰۱ هم مربوط به شیفت راست حلقه ای است که دقیقا با همان منطق شیفت چپ انجام میپذیرد با این تفاوت که اینبار بیت دوم تا ۱۶ ام ورودی در ۱۵ بیت کم ارزش سیگنال AC ریخته شده و کم ارزش ترین بیت ورودی در سیگنال E ریخته میشود تا در carry خروجی ریخته شود. همچنین کری ورودی در پر ارزش ترین بیت سیگنال AC ریخته میشود و در آخر کل این سیگنال درون خروجی output ریخته میود.

حال نوبت شیفت های خطی میرسد که دقیقا با همان منطق شیفت های حلقوی صورت میگیرد و تنها با این تفاوت که مثلا در شیفت خطی چپ که مربوط به opcode، ۰۰۱۱۱۰ است، این بار به جای ریختن carry در

```

84         when "001110" => --linear left shift
85             AC(15 downto 1) <= input1(14 downto 0);
86             carry <= input1(15);
87             AC(0) <= '0';
88             output <= AC;

```

AC(0) مقدار '0' درون آن ریخته میشود و input(15) به صورت مستقیم در کری خروجی ریخته میشود.

در شیفت خطی راست نیز که مربوط به opcode، ۰۰۱۱۱۱ میباشد به جای ریخته شدن carry_in در AC(15) ورودی '0' را درون آن میریزیم. و input(0) مستقیما بدون واسطه ی سیگنال درون carry خروجی ریخته میشود.

```

90         when "001111" => --linear right shift
91             AC(14 downto 0) <= input1(15 downto 1);
92             carry <= input1(0);
93             AC(15) <= '0';
94             output <= AC;

```

در آخر دو حلقه ی دیگر when نیز برای ضرب کننده و جذرگیر تعریف میکنیم که به ترتیب مربوط به opcode های ۰۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ هستند. همانطور که بالاتر توضیح داده ایم این عملیات از قبل انجام شده اند و

```

95
96         when "010000" => --multiply
97             output <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(m1)), 16));
98
99         when "100000" => --SQR
100             output <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(sq)), 16));
101

```

خروجی های شان در سیگنال های m1 و sq ریخته شده است پس حال کافیت مقدار همین سیگنال هارا در output بریزیم.

میدانیم که در پایان استفاده از حلقه ی when حتما باید از عبارت “when others” نیز استفاده کنیم که به همین جهت در پایان کد خود این قسمت را آورده ایم ولی پون در این حالت انتظار انجام عملیات خاصی را از کد نداریم دستوری درون آن تعریف نکرده ایم.

```

101
102         when others => -- Do nothing
103
104         end case;
105     else
106


```


تست برنامه

در صورت پروژه بیان شده است که نیاز به پیاده سازی تست بنچ نمی باشد. اما در این پروژه ما باتوجه به پیچیدگی کد اطمینان حاصل کردن از درستی کد نوشته شده یک تست تعریف شده است. باتوجه به اینکه سیستم و ورودی و خروجی خارجی ندارد و دستورات را از ROM دریافت کرده پردازش کرده و در RAM می ریزد. سیگنالی برای نمایش وجود ندارد فقط مقدار اولیه و نهایی رم مقایسه می شود. مقدار اولیه رم در قسمت کد رم نوشته شده است بعد اجرا مقدار اولیه آن تغییر خواهد کرد.

فایل تست این برنامه فایل TB_FSM می باشد که در قسمت سیمولیشن می باشد. این فایل کار خاصی را انجام نمی دهد فقط بعد از اجرای شبیه سازی می توانیم مقدار نهایی رم را ببینیم.

نحوه دسترسی به مقدار نهایی رم

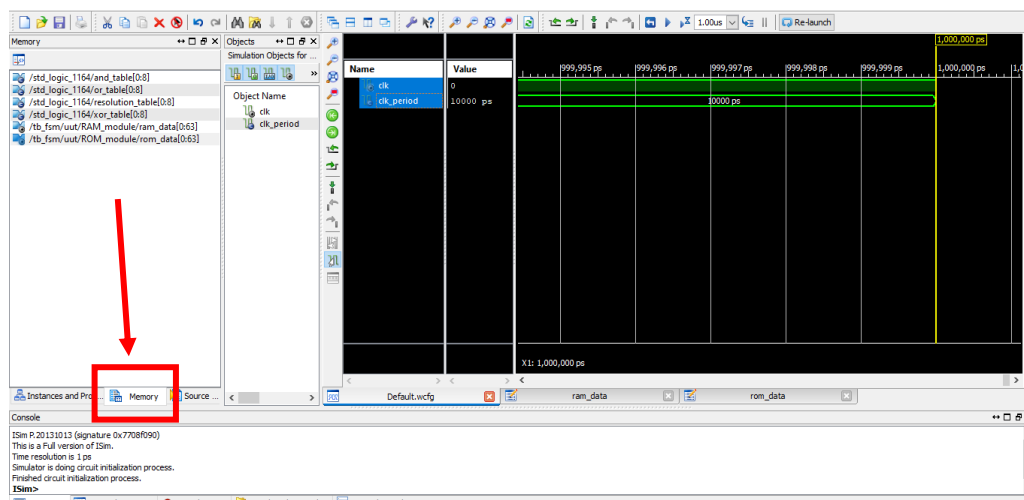

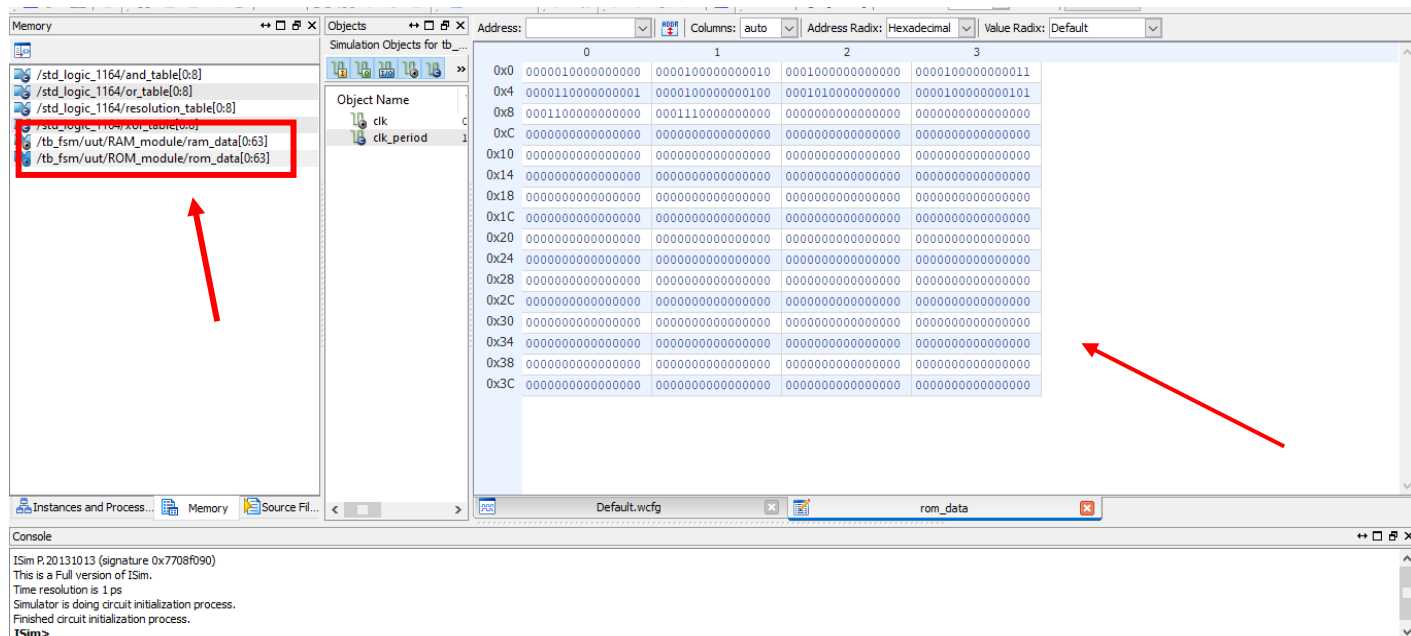

نکته مهم:

در فایل state_machine مقدار اولیه AC صفر گذاشته نشده است برای اینکه نتیجه تست ها بهتر مشخص شود مقدار اولیه آن معادل باینری ۳ در نظر گرفته شده است.

توضیح تست های انجام شده و گزارش نتایج

دستورات در رام گذاشته شده اند و توسط برنامه یکی یکی اجرا می شوند. زیرا PC بعد از اجرای هر دستور یکی

اضافه شده و باعث می شود دستور بعدی در حافظه لود شود.

دستور خانه ۰ و ۰ عدد ۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ می باشد که این دستور and می باشد و چون این دستور مراجعه به حافظه است داریم:

	0	1	2	3
0x0	0000010000000000	0000100000000010	0001000000000000	0000100000000011
0x4	0000110000000001	0000100000000010	0001010000000000	0000100000000010
0x8	0001100000000000	0001110000000000	0000000000000000	0000000000000000
0xC	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x10	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x14	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x18	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x1C	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x20	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x24	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x28	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x2C	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x30	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x34	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x38	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x3C	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

$RAM[0] = 0000000000000001$

$ROM[0] = IR = 0000010000000000 \rightarrow \text{and AC with 0 element of RAM}$

$AC = 0000000000000001$

بعد اجرای دستور خواهیم داشت

$AC = 0000000000000001$

دستور بعدی تست AND:

$ROM[1] = IR = 0000100000000010 \rightarrow \text{STORE AC IN RAM}[2]$

$RAM[2] \leftarrow AC = 0000000000000001$

Address:	0	1	2	3
0x0	0000000000000001	0000000000000100	0000000000000001	0000000000000010
0x4	0000000000000100	0000000000000101	0000000000000000	0000000000000000
0x8	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0xC	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x10	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x14	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x18	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

دستور بعدی تست ADD:

$ROM[2] = IR = 0001000000000000 \rightarrow \text{ADD AC WITH RAM}[0]$

$AC \leftarrow AC + RAM[0]$

$AC = 0000000000000010$

دستور بعدی:

$ROM[3] = IR = 0000100000000011 \rightarrow \text{STORE AC IN RAM}[3]$

$RAM[3] \leftarrow AC$

Address:	0	1	2	3
0x0	0000000000000001	0000000000000100	0000000000000001	0000000000000010
0x4	0000000000000100	0000000000000101	0000000000000000	0000000000000000
0x8	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0xC	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x10	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x14	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

دستور بعدی تست دستور STA , LDA:

$ROM[4] = IR = 0000110000000001 \rightarrow LOAD\ RAM[1]\ TO\ AC$

$AC \leftarrow RAM[1]$

$AC = 0000000000000100 = 4$

دستور بعدی:

$ROM[5] = IR = 0000100000000100 \rightarrow STORE\ AC\ IN\ RAM[4]$

$RAM[4] \leftarrow AC$

	0	1	2	3
0x0	0000000000000001	0000000000000100	0000000000000001	0000000000000010
0x4	0000000000000100	0000000000000101	0000000000000000	0000000000000000
0x8	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0xC	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x10	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

تست دستور INC:

$ROM[6] = IR = 0001010000000000 \rightarrow INCREMENT\ AC$

$AC \leftarrow AC + 1 \equiv 4 + 1$

دستور بعدی برای ذخیره کردن آن:

$ROM[7] = IR = 0000100000000101 \rightarrow STORE\ AC\ IN\ RAM[5]$

$RAM[5] \leftarrow AC$

	0	1	2	3
0x0	0000000000000001	0000000000000100	0000000000000001	0000000000000010
0x4	0000000000000100	0000000000000101	0000000000000000	0000000000000000
0x8	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0xC	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x10	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
0x14	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

همین طور مشخص است در خانه پنجم رم مقدار ۵ ذخیره شده است.

دستور بعدی CLA:

$ROM[8] = IR = 0001100000000000 \rightarrow \text{Clear } AC$

$$AC \leftarrow 0$$

دستور بعدی CLE:

$ROM[9] = IR = 0001110000000000 \rightarrow \text{CLEAR } E$

$$E \leftarrow 0$$

این پایان دستورات موجود در رام بود. این بخش تستی از برنامه بود و عملکرد درست تمام بخش های برنامه را نمایش می دهد.

برای تمام دیگر کامپوننت های برنامه (RAM, ROM, ALU) و تست بنچ طراحی شده است و درستی عملکرد آنها بررسی شده است.